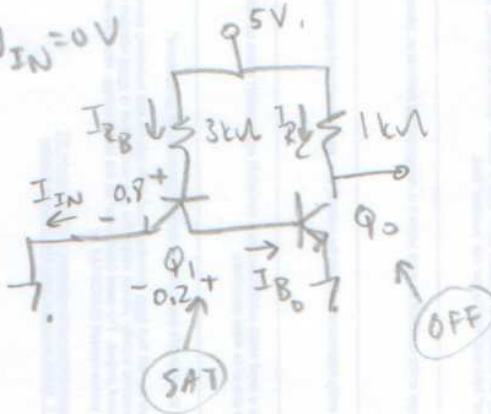


① a) $V_{IN} = 0V$ 


$$I_{RB} = \frac{5 - 0.8}{3k\Omega} = \frac{4.2}{3} = 1.4mA$$

$$I_{B0} = 0$$

$$I_{RC} = 0$$

$$I_{IN} = 1.4mA$$

b)

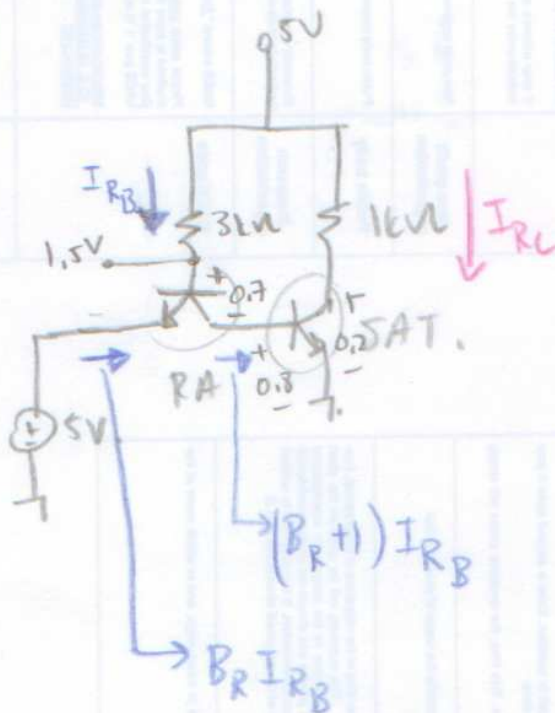


$$I_{RB} = \frac{5 - 1.5}{3k\Omega} = \frac{3.5}{3} = 1.16mA$$

$$I_{RC} = \frac{5 - 0.2}{1k\Omega} = 4.8mA$$

$$I_{B0} = (B_R + 1) I_{RB} = 1.283mA$$

$$I_{IN} = 0.116mA$$

②

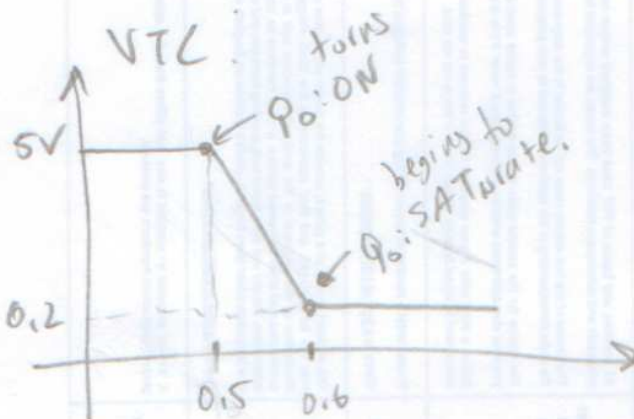


③ OH:

$$V_{\text{output}}^{\text{max}} = V_{OH} - 1V = 4V$$

↑ given tolerance

When

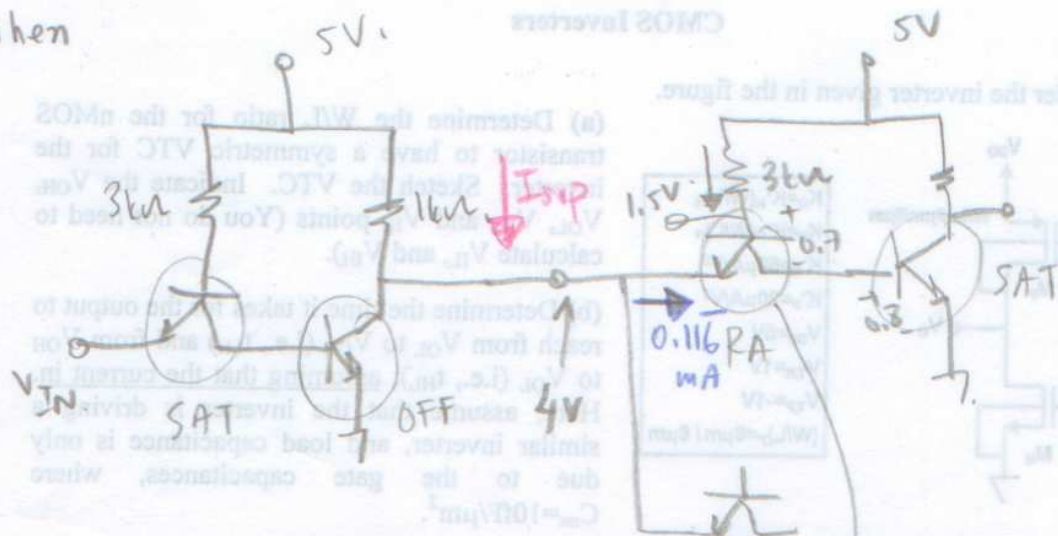

This transistor remains in RA

at 4V input voltage
(as in Problem 1 part b.)
(Check V_{BE}^{sat} : ON V_{BE} : OFF)

$$I_{\text{sup}} = \frac{5-4}{1k\Omega} = 1mA$$

$$N_{OH} = \frac{1mA}{0.116} = 8.62$$

$$N_{OH} = 8$$

