
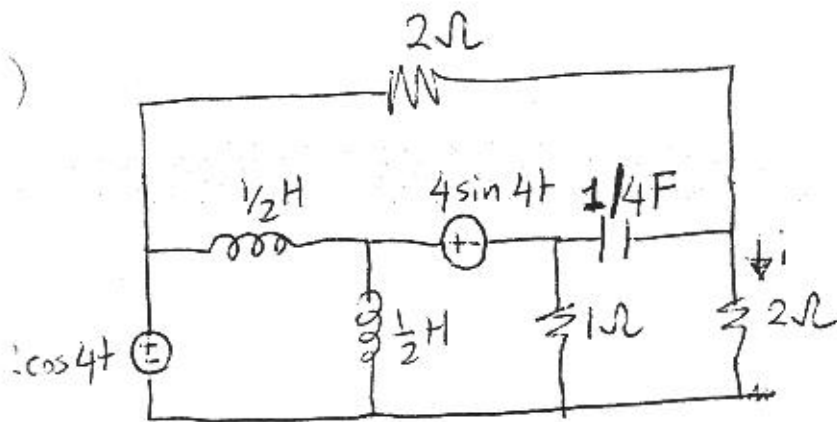


EE 202 Quiz #3

12th March, 2006.

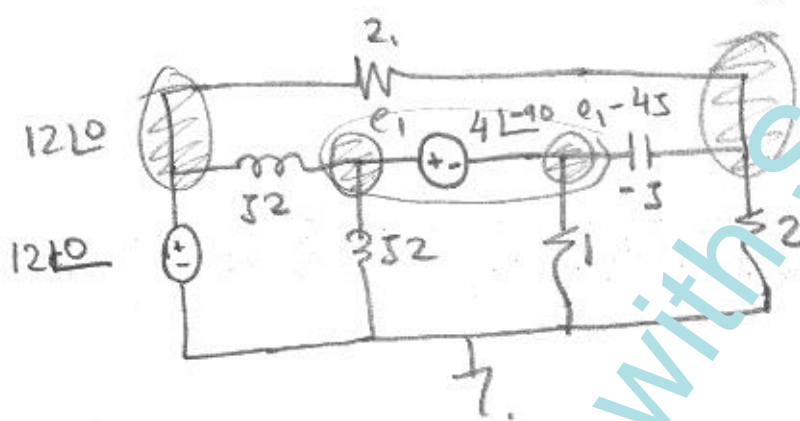

Find $i(t)$ as $t \rightarrow \infty$. (Steady-state value)



$$e_2 = 6 \angle 26.63^\circ$$

$$i = e_2 / 2 = 3 \angle -37^\circ$$

$$i = 3 \cos(4t - 37^\circ) \text{ A}$$

KCL @ Supernode:

$$\frac{e_1 - 12}{j2} + \frac{e_1}{j2} + \frac{e_1 - 4j}{1} + \frac{e_1 - 4j - e_2}{-j} = 0 \quad (1)$$

KCL @ e_2 :

$$\frac{e_2}{2} + \frac{e_2 - 12}{2} + \frac{e_2 - (e_1 - 4j)}{-j} = 0 \quad (2)$$

$$\begin{bmatrix} 1+j & -j \\ -j & 1+j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4-2j \\ +10 \end{bmatrix}$$

(Cramer's.)

$$e_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1+j & -4-2j \\ -j & 10 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1+j & -j \\ -j & 1+j \end{vmatrix}}$$

$$= \frac{12+6j}{2j+1}$$

$$e_2 = \frac{\sqrt{180} \angle \tan^{-1}(1/2) 26^\circ}{\sqrt{5} \angle \tan^{-1}(2) 63^\circ}$$